

به نام خدا



دستور کار آزمایشگاه ماشین (2)

ترانسفورماتورها و موتورهای القایی


امیر حسن نیا

آزمایش اول: تعیین پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور تکفاز

شرح آزمایش (الف):

یک ترانسفورماتور تکفاز 230/115V، 460VA و 50Hz در آزمایشگاه موجود است. آزمایشهای بی باری و اتصال کوتاه را از سمت اولیه ترانسفورماتور انجام داده و پارامترهای مدار معادل آنرا بدست آورید. از منبع تغذیه تکفاز با ولتاژ قابل تغییر استفاده کنید.

 - ✓ نکته: بدیهی ست جریان نامی سمت اولیه 2 آمپر است. مراقب باشید مقدار جریان از 2 آمپر بیشتر نشود.
- ✓ نکته: ترانسفورماتور دارای یک سیم پیچ سوم با ولتاژ نامی 115 ولت است که همواره مدار باز خواهد بود.



	توان (W)	ولتاژ (V)	جریان (A)
بی باری در اولیه		230	
اتصال کوتاه در اولیه			2

- سوال 1: جریان بی باری ترانسفورماتور تکفاز چند درصد جریان نامی است؟
- سوال 2: امپدانس متصل شده به ثانویه ترانسفورماتور را چگونه ای محاسبه کنید که راندمان ترانس ماکزیمم شود.
- سوال 3: راندمان ماکزیمم ترانسفورماتور در چند درصد بار نامی رخ می دهد؟ (بصورت تحلیلی محاسبه کنید).
- سوال 4: توان آزمایش اتصال کوتاه بیشتر است یا آزمایش بی باری؟ چرا؟


شرح آزمایش (ب):

آزمایش قبلی را از سمت ثانویه ترانسفورماتور تکرار کنید. دقت پارامترهای بدست آمده در کدام آزمایش بیشتر است؟

آزمایش دوم: تعیین مشخصه راندمان ترانسفورماتور تکفاز

شرح آزمایش (الف):

 مطابق شماتیک مدار زیر، ولتاژ منبع تغذیه ورودی ترانسفورماتور را در نامی تنظیم کنید. سپس یک بار مقاومتی به خروجی ترانسفورماتور متصل کنید. بار مقاومتی متصل شده به ترانسفورماتور را از مقدار نامی تا نصف مقدار نامی تغییر داده و در هر مقدار بار، راندمان ترانس را اندازه گیری کنید. سپس مشخصه راندمان بر حسب بار را مطابق نمودار زیر برای ترانسفورماتور رسم کنید.



- ✓ نکته: بدیهی ست مقدار راندمان از تقسیم توان اکتیو خروجی به توان اکتیو ورودی بدست می آید.
- ✓ نکته: با توجه به ثابت بودن ولتاژ، مقدار جریان اولیه از 1 تا 2 آمپر و جریان ثانویه از 2 تا 4 آمپر تغییر می کند. به مقادیر نامی جریان منبع و بار توجه کنید.
- ✓ نکته: برای کاهش خطای دستگاههای اندازه گیری، بهتر است توان ورودی و خروجی با یک واتمتر یکسان اندازه گیری شود.

➤ سوال: راندمان ماکزیمم ترانسفورماتور در چند درصد بار نامی رخ می دهد؟


شرح آزمایش (ب):

مشخصه راندمان ترانسفورماتور تکفاز را برای یک بار مقاومتی-سلفی با ضریب توان 0.8 بدست آورید.

آزمایش سوم: رگولاسیون ترانسفورماتور تکفاز

شرح آزمایش (الف):

 یک ترانسفورماتور تکفاز 230/115V، 460VA و 50Hz در آزمایشگاه موجود است. یک بار مقاومتی را به ترانسفورماتور متصل نموده و مقدار بار از 50٪ تا 100٪ مقدار نامی تغییر دهید. در هر مرحله، ولتاژهای اولیه و ثانویه را اندازه گیری نموده و با استفاده از آن درصد رگولاسیون ترانس را بدست آورید. سپس مقادیر درصد رگولاسیون را بر حسب مقدار بار، در نمودار زیر رسم کنید.



- ✓ نکته: مراقب باشید مقدار جریان ترانسفورماتور از مقدار نامی بیشتر نشود.
- ✓ نکته: سیم پیچ سوم ترانسفورماتور باید اتصال باز باشد.

اکنون با استفاده از پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور، درصد رگولاسیون را برای هر یک از مقادیر بار مقاومتی محاسبه نموده و در نمودار فوق رسم کنید. آیا مقادیر محاسبه شده، با نتایج عملی انطباق دارد؟

شرح آزمایش (ب):

آزمایش قسمت (الف) را برای یک بار سلفی با $PF=0.8$ پسفاز تکرار کنید.

شرح آزمایش (ج):

آزمایش قسمت (الف) را برای یک بار سلفی خالص تکرار کنید.

شرح آزمایش (د):

آزمایش قسمت (الف) را برای یک بار خازنی با $PF=0.4$ پیشفاز تکرار کنید.

شرح آزمایش (ه):

در آزمایش قسمت (الف)، امیدانس بار را بگونه ای تنظیم کنید که جریان ترانسفورماتور برابر با 50٪ مقدار نامی آن باشد. با ثابت بودن مقدار جریان (و در نتیجه اندازه بار)، زاویه بار را در مقادیر مختلف پیشفاز و پسفاز تغییر دهید. در هر مرحله مقدار رگولاسیون را بدست آورده و نهایتاً نمودار رگولاسیون بر حسب زاویه بار را ترسیم کنید.

➤ سوال: حساسیت رگولاسیون ترانسفورماتور به مقدار اندازه بار خروجی بیشتر است یا زاویه بار؟

آزمایش چهارم: بررسی گروه برداری و نسبت تبدیل ترانسفورماتور سه فاز

شرح آزمایش (الف):

یک ترانسفورماتور سه فاز 800^{VA} و 50^{Hz} در آزمایشگاه موجود است. این ترانسفورماتور، از سه ترانس تکفاز $133/115^V$ تشکیل شده است. لذا نسبت تبدیل تکفاز ترانسفورماتور مشخص است. اتصال سیم پیچهای ترانسفورماتور را بصورت:

Yd_1 :

Dy_5 :

Dd_2 :

Yz_{11} :

Yz_2 :

وصل نموده و در هر حالت با اندازه گیری ولتاژهای خط اولیه و ثانویه، نسبت تبدیل سه فاز ترانسفورماتور را بدست آورید. سپس نسبت تبدیل سه فاز را بصورت تحلیلی و در صورت لزوم با رسم دیاگرام فازوری ولتاژها، محاسبه نموده و با نتایج عملی مقایسه کنید.

- ✓ نکته: در آزمایشهای فوق، ترانسفورماتور در حالت بی باری است.
- ✓ نکته: ولتاژ منبع تغذیه می تواند کمتر از مقدار ولتاژ نامی نیز انتخاب شود.
- ✓ نکته: هر یک از ترانس های تکفاز دارای یک سیم پیچ سوم است که باید اتصال باز باشد.

شرح آزمایش (ب):

یکی از ولتاژهای اولیه و ولتاژ متناظر آن در ثانویه را به اسیلوسکوپ متصل نموده و اختلاف فاز ولتاژ اولیه و ثانویه را با استفاده از شکل موج ولتاژ ترانسفورماتور بدست آورید.

آزمایش پنجم: بررسی عملکرد ترانسفورماتورهای سه فاز در بار نامتعادل

شرح آزمایش (الف):

سیم پیچهای ترانسفورماتور را بصورت Dy_1 متصل کنید. یک بار تکفاز مقاومتی را به یکی از فازهای خروجی وصل کنید بگونه ای که جریان بار برابر 1 آمپر باشد. جریان هر یک از خطوط اولیه را اندازه گیری کنید و مقدار انحراف معیار آنها را محاسبه کنید. مقدار انحراف معیار جریان اولیه، شاخصی برای میزان عدم تعادل این بار در شبکه بالادستی است.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

علاوه بر این کاهش مجموع اندازه جریانهای اولیه نیز شاخصی برای تلفات ترانسفورماتور است. مقدار مجموع اندازه جریانهای اولیه را نیز محاسبه کنید.

این آزمایش را برای ترانسفورماتورهایی با اتصال Yy_0 و Yz_1 نیز تکرار کنید و جدول زیر را تکمیل کنید. کدامیک از این ترانسفورماتورها، بار متعادل تری برای شبکه محسوب می شود؟

نوع اتصال	I_L	i_a	i_b	i_c	σ	$i_a+i_b+i_c$
Dy_1						
Yy_0						
Yz_1						

➤ سوال: با تحقیق و آزمایش، ساختاری از اتصال سیم پیچهای ترانسفورماتور را تعیین کنید که کمترین میزان عدم تعادل در جریانهای اولیه را نشان دهد؟

آزمایش ششم: تعیین پارامترهای مدار معادل موتور القایی سه فاز

شرح آزمایش (الف):

یک موتور القایی رتور قفسی 500W ، 380V ، 1.1A ، 1360rpm و 50Hz در آزمایشگاه موجود است.

- موتور را در حالت بی باری به منبع تغذیه نامی وصل کنید و فرض $s \rightarrow 0$ را بررسی کنید.

سپس آزمایشهای dc استاتور، بی باری و قفل رتور را در شرایط مناسب برای این موتور انجام دهید.


فرکانس (هرتز)	توان سه فاز (وات)	$\cos \varphi$	جریان فاز (آمپر)	ولتاژ خط (ولت)
آزمایش DC استاتور				
آزمایش بی باری				
آزمایش قفل رتور				

✓ نکته: فرکانس آزمایش قفل رتور به علت فقدان منبع تغذیه فرکانس متغیر، برابر فرکانس نامی است.

✓ نکته: به علت فقدان واتمتر سه فاز از واتمتر تکفاز استفاده کنید.

✓ نکته: آزمایش dc استاتور باید در جریان نامی و پس از گذشت مدت زمان کافی انجام شود.

 پارامترهای مدار معادل را بدست آورده و در شکل زیر نشان دهید.



با تکرار آزمایش بی باری در نصف ولتاژ نامی، مقادیر تلفات چرخشی و هسته را بصورت جداگانه بدست آورید.

- سوال 1: تفاوت مقاومت اهمی استاتور در حالت بی باری و بار کامل چند درصد است؟
- سوال 2: لغزش موتور در حالت بی باری چقدر است؟

شرح آزمایش (ب):

یک موتور القایی رتور سیم پیچی شده 500W ، 230V ، 2.6A ، 1360rpm و 50Hz در آزمایشگاه موجود است. آزمایشهای dc استاتور، بی باری و قفل رتور را در شرایط مناسب برای این موتور انجام دهید و پارامترهای مدار معادل را بدست آورید.

✓ نکته: سیم پیچ رتور در تمام آزمایش ها باید اتصال کوتاه باشد.

- سوال 1: آیا در مورد موتور سیم پیچی شده فرض $s \rightarrow 0$ صحیح است؟ چرا؟
- سوال 2: در موتور سیم پیچی شده، مقاومت رتور بیشتر است یا استاتور؟


آزمایش هفتم: مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی

شرح آزمایش (الف): گشتاور نامی

مشخصه گشتاور-سرعت موتور القایی رتور قفسی را با استفاده از پارامترهای مدار معادل و معادله زیر رسم کنید.

$$T_e = \frac{3 \frac{R_2}{s} V_{th}^2}{\omega_s \left[\left(R_{th} + \frac{R_2}{s} \right)^2 + (X_{th} + X_2)^2 \right]}$$

 موتور القایی را به یک ژنراتور DC تحریک مستقل متصل نموده و با تغییر بار اهمی ژنراتور، گشتاور خروجی موتور القایی را تغییر دهید. در هر مرحله، سرعت و گشتاور موتور القایی را اندازه گیری کنید و نقطه کار متناظر با آن را در نمودار فوق مشخص کنید.



- ✓ نکته: مراقب باشید جریان ژنراتور DC و بار اهمی از مقدار نامی آن تجاوز نکند.
- ❖ آزمایش تکمیلی: مراحل فوق را برای موتور القایی با رتور سیم پیچی شده نیز تکرار کنید.

شرح آزمایش (ب): جریان نامی

با استفاده از پارامترهای مدار معادل، جریان ورودی به یک فاز موتور را بر حسب لغزش (یا سرعت رتور) محاسبه و رسم کنید. سپس در هر مرحله از آزمایش قسمت الف، جریان ورودی به موتور از یکی از فازها را نیز اندازه گیری کنید و در نمودار جریان ورودی-سرعت نشان دهید.

شرح آزمایش (ج): ضریب توان ورودی

با استفاده از پارامترهای مدار معادل، مقدار ماکزیمم ضریب توان ورودی و سرعتی که در آن ضریب توان ماکزیمم اتفاق می افتد را محاسبه کنید. این مقادیر را با آزمایشی مشابه حالت الف، نیز بدست آورید.

شرح آزمایش (د): گشتاور راه اندازی

با استفاده از پارامترهای مدار معادل، مقدار مقاومت سری با سیم پیچ رتور را بگونه ای محاسبه کنید که گشتاور راه اندازی موتور ماکزیمم شود. مقدار این گشتاور ماکزیمم و جریان متناظر با آن را محاسبه کنید.


سپس مقاومت مناسب را بصورت سری در مدار سیم پیچ رتور قرار دهید و رتور را با دست نگه دارید. با تغییر مقاومت رتور، نقطه ای که در آن گشتاور راه اندازی ماکزیمم می شود را تعیین کنید. مقدار مقاومت سری در مدار رتور در این حالت را با مقدار تئوری مقایسه کنید.

- ✓ نکته: مقاومت سری در مدار رتور باید مقاومت ثانویه باشد نه مقاومت ثانویه انتقال یافته به اولیه.


آزمایش هشتم: کنترل سرعت موتور القایی

شرح آزمایش (الف): کنترل ولتاژ ترمینال

 موتور القایی رتور قفسی را به ژنراتور DC تحریک مستقل کوپل کنید. ژنراتور DC را به بار مقاومتی متصل کنید.




گشتاور ژنراتور را بگونه ای تنظیم کنید که جریان ورودی به موتور القایی در حدود نصف مقدار نامی آن قرار گیرد. با ثابت نگه داشتن گشتاور، ولتاژ ترمینال موتور القایی را تا لحظه توقف نسبی موتور کاهش دهید و در هر مرحله مقدار سرعت و ولتاژ ترمینال را ثبت کنید. نمودار گشتاور سرعت را در ولتاژهای مختلف آزمایش رسم کنید و نقاط بدست آمده از آزمایش را مطابق شکل زیر روی هر نمودار مشخص کنید. همچنین محدوده کنترل سرعت موتور القایی مذکور در نصف بار نامی را مشخص کنید.

 

- ✓ نکته: در تمام مراحل آزمایش با ثابت نگه داشتن جریان تحریک و جریان آرمیچر ماشین DC، مقدار گشتاور آنرا ثابت نگه دارید.
- این آزمایش را برای موتور القایی با رتور سیم پیچی شده نیز تکرار کنید.

شرح آزمایش (ب): کنترل مقاومت رتور

موتور القایی رتور سیم پیچی شده را مطابق شکل قبلی به ژنراتور DC تحریک مستقل کوپل کنید. ژنراتور DC را به بار مقاومتی متصل کنید. رتوستای سه فاز را به سیم پیچ رتور موتور القایی متصل کنید. گشتاور ژنراتور را بگونه ای تنظیم کنید که جریان ورودی به موتور القایی در حدود نصف مقدار نامی آن قرار گیرد. مقدار مقاومت رتوستای سه فاز را تا لحظه توقف نسبی موتور افزایش داده و در هر مرحله سرعت موتور القایی و مقاومت رتوستای مدار رتور را ثبت کنید. نمودار گشتاور سرعت را به ازای مقادیر مختلف مقاومت رتور رسم کنید و نقاط بدست آمده از آزمایش را مطابق شکل زیر روی هر نمودار مشخص کنید. همچنین محدوده کنترل سرعت موتور القایی مذکور در نصف بار نامی با استفاده از روش تغییر مقاومت رتور را مشخص کنید.

 


- ✓ نکته: در تمام مراحل آزمایش با ثابت نگه داشتن جریان تحریک و جریان آرمیچر ماشین DC، مقدار گشتاور آنرا ثابت نگه دارید.

- ❖ سوال 1: محدوده کنترل سرعت در کدام روش و با کدام موتور بیشتر است؟ چرا؟
- ❖ سوال 2: تغییرات راندمان کدام روش کمتر است؟ با آزمایش مناسبی تغییرات راندمان موتور را در دو روش مقایسه کنید.


آزمایش نهم: بررسی عملکرد ماشین القایی در حالات ژنراتوری و ترمزی

شرح آزمایش (الف): مشخصه حالت ژنراتوری

 موتور القایی سه فاز رتور سیم پیچی شده را به منبع تغذیه سه فاز متصل کرده و به موتور DC شنت کوپل کنید. توان ورودی به موتور القایی را توسط واتمتر اندازه گیری کنید.



 ولتاژ تغذیه موتور شنت را از صفر تا مقدار نامی افزایش دهید. بگونه ای که سرعت چرخش ماشین القایی از سرعت سنکرون بیشتر شود. در هر مرحله، سرعت و گشتاور ماشین القایی و توان الکتریکی ورودی به ماشین را اندازه گیری کنید. مشخصه گشتاور-سرعت ماشین القایی را با استفاده از پارامترهای مدار معادل در ناحیه موتوری و ژنراتوری رسم کنید و نقاط بدست آمده از آزمایش را مطابق شکل زیر، روی نمودار مشخص کنید.



✓ نکته: برای افزایش بیشتر در سرعت موتور DC از یک رئوستا در مسیر جریان تحریک موتور استفاده کنید.

❖ با استفاده از توان الکتریکی ماشین القایی، راندمان ماشین القایی را در حالات موتوری و ژنراتوری، محاسبه کنید.

❖ آزمایش فوق را برای موتور القایی رتور قفسی تکرار کنید.

شرح آزمایش (ب): اندازه گیری زمان توقف در حالت ترمزی

موتور القایی رتور قفسی را در حالت بی باری به منبع تغذیه نامی متصل کنید. سپس منبع را قطع نموده و زمان توقف موتور را اندازه گیری کنید. در مرحله بعدی مجدداً موتور القایی رتور قفسی را در حالت بی باری به منبع تغذیه نامی متصل کنید. این بار توسط کلید مناسبی تغییر اتصال دوبل دوفاز را در موتور انجام داده و زمان توقف را اندازه گیری کنید. توقف موتور در کدام حالت سریعتر است؟


✓ نکته: بلافاصله پس از توقف موتور، منبع تغذیه را قطع کنید.

❖ آزمایش فوق را در حالتی که موتور به یک بار با ممان اینرسی بالا متصل است (ماشین DC) تکرار کنید.

آزمایش دهم: جابجایی فاز با استفاده از ماشین القایی


شرح آزمایش (الف): مشاهده جابجایی فاز ولتاژ

 معمولا در شبکه های قدرت سه فاز، برای کنترل و تغییر اختلاف فاز ولتاژ در دو سر خط انتقال از ترانسفورماتورهای ویژه ای به نام PST استفاده می شود. این ترانسفورماتورها تغییر محسوسی در دامنه ولتاژ سه فاز ایجاد نمی کنند اما فاز ولتاژ را به مقدار کنترل شده ای توسط یک تپ چنجر ویژه، تغییر می دهند. در شکل زیر نمونه ای از اتصالات یک مدل بسیار ساده از PST به همراه دیاگرام فازوری ولتاژ آن نشان داده شده است.



در این آزمایش سعی داریم تا عملکرد PST را توسط ماشین القایی رتور سیم پیچی شده، جایگزین کنیم. بدین منظور ابتدا موتور القایی سه فاز رتور سیم پیچی شده را با اتصال ستاره به منبع تغذیه سه فاز متصل کرده و رتور را بصورت اتصال باز می کنیم. فاز A استاتور را به فاز a رتور متصل کرده و به زمین اسیلوسکوپ وصل می کنیم. کانال 1 اسیلوسکوپ را به فاز B استاتور و کانال 2 اسیلوسکوپ را به فاز b رتور وصل می کنیم. در وضعیت فوق با چرخش محور ماشین القایی، جابجایی فاز سیگنال ولتاژ رتور روی اسیلوسکوپ قابل مشاهده است.

 
- ✓ نکته: به منظور ایزولاسیون الکتریکی مدار و اسیلوسکوپ، از ترانسفورماتور سه فاز ایزوله در ورودی موتور استفاده کنید.
- ✓ نکته: اسیلوسکوپ در وضعیتی باشد که هر دو سیگنال را همزمان نشان دهد.
- ✓ نکته: دامنه نمایش سیگنال هر کانال بگونه ای انتخاب شود که هر دو ولتاژ تقریبا برابر دیده شوند.
- ✓ نکته: دامنه ولتاژ ورودی باید بسیار کم باشد.



- ❖ سوال: ارتباط زاویه مکانیکی چرخش محور ماشین با زاویه الکتریکی ولتاژ رتور، چگونه است؟
- ❖ سوال: نسبت تبدیل ولتاژ در ماشین القایی چند است؟

شرح آزمایش (ب): کنترل توان حقیقی در خطوط انتقال موازی

 منبع تغذیه سه فاز را توسط دو خط انتقال موازی به یک بار اهمی متصل کنید. مطابق شکل زیر در هر خط یک PST و یک واتمتر قرار دهید. محور یکی از ماشینهای القایی را بتدریج بچرخانید و نمودار توان انتقالی از هر خط را بر حسب زاویه چرخش محور رسم کنید.



- ✓ نکته: توان بار اهمی در انتهای خط حدود نصف توان نامی هر ماشین القایی باشد.
- ✓ نکته: از چرخش ماشینهای القایی جلوگیری کنید.


پیوست: پلاک مشخصات ماشینهای مورد استفاده در آزمایشگاه

SM 2643 DC - MACHINE	
Motor 0.4 kW 1500 rpm (Gen. 0.4 kW 1800 rpm)	Temp. Class F (155°)
Rotor 160 V 3.7 A	Protection IP 54
Excitation 190 V 0.12 A	Duty type S1
Ser.no: 31476	
TERCO SWEDEN	


موتور DC کمپوند

SM 2641 DC - MACHINE	
Motor 0.4 kW 1500 rpm (Gen. 0.4 kW 1800 rpm)	Temp. Class F (155°)
Rotor 160 V 3.5 A	Protection IP 54
Excitation 190 V 0.15 A	Duty type S1
Ser.no: 34701	
TERCO SWEDEN	


موتور DC شنت

 


بار اهمی سه فاز

 


بار سلفی سه فاز

 

بار خازنی سه فاز

 

ترانسفورماتور تک فاز

 

ترانسفورماتور سه فاز

ABB		3 ~ Motor M2AA 071B-4			CE	
3GAA072002- ASE		No.3GE107 3607507		CI. F	IP 55	
6203-2Z/C3		6202-2Z/C3		IM 1001	5.9 kg	
V	Hz	r/min	kW	A	Cosφ	
230 D / 400 Y	50	1355	0.37	1.66/1.01	0.79	
415 Y	50	1380	0.37	1.01	0.73	
white					IEC 60034-1	

موتور القایی سه فاز رتور قفسی

SM 2645 AC - MACHINE

Motor: 0.5 kW 1360 rpm
(Syn. gen. 500 VA 1500 rpm) Temp. class F(155)

Stator Y230V 2.6A Protection IP 54
\130V 4.5A

Secondary 230V

Rotor DC excitation 3.5A Duty type S1
5A (30 min.)

Ser.no: **28281**

TERCO SWEDEN

موتور القایی سه فاز رتور سیم پیچی شده